# PROGETTAZIONE DI UNA DI BOX PASSIVA

A CURA DI GABRIELA KRASSIMIROVA VELITCHKOVA

# STUDIO PRELIMINARE

- Caratteristiche tecniche
- Componenti
- Contenitore

Per la scelta dei componenti dobbiamo studiare i prodotti offerti dal mercato

### Caratteristiche tecniche

- impedenza entrata (kOhm)
- impedenza uscita (Ohm)
- switch ground lift
- switch PAD switch db
- switch merge per mixare canali
- n canali
- max dbu in output
- tipo connettore I/O
- transfer ratio
- frequency response

### Componenti

- Trasformatori di impedenza
- Connettori input HiZ
- Connettori output HiZ
- Connettori output LowZ
- Switches
- Resistenze
- Cavi monopolari


### Contenitore

- contenitore
- fresatrice verticale
- vernice
- switches
- viti
- gommini protettivi

# LA MIA PRIMA "DI BOX" PASSIVA

- Diagramma grafico
- Scheda tecnica
- Scelta componenti
- Assemblaggio
- Test

# Diagramma grafico

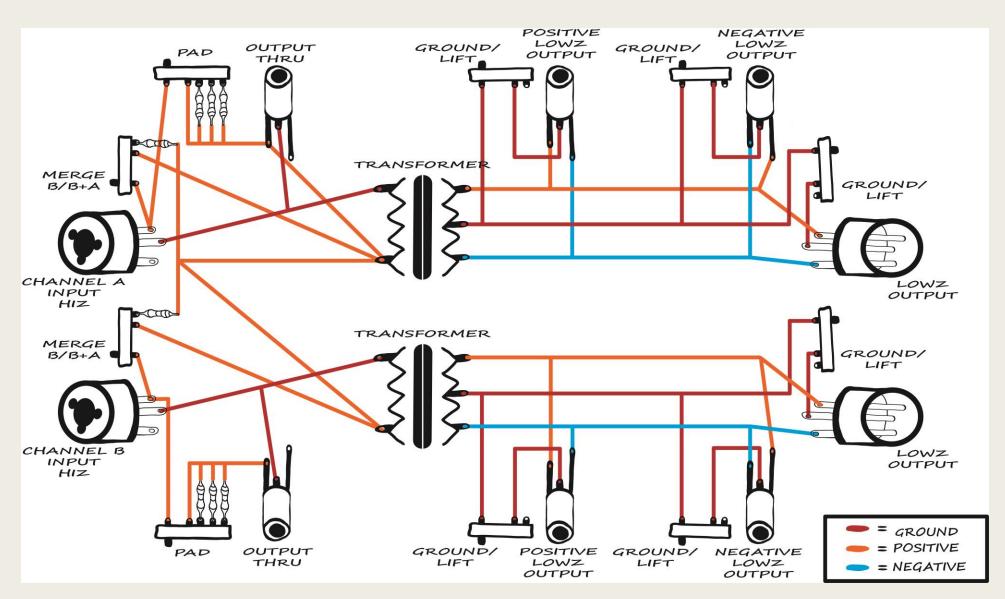


### Scelta componenti

- 2x Trasformatori
  - DIB110
- 2x Connettori input HighZ combo xlr/jackf/f stereo
  - Neutrik NCJ6FA-V
- 2x Connettori output HighZjack TRS
  - Neutrik 568-RJ3VM-S
- 4x Connettori output LowZjack TRS
  - Neutrik 568-RJ3VM-S
- 2x Connettori output LowZ XLR female
  - Neutrik 568-NC3FAAH-2
- 8x Switches bistabili
  - Carling Technologies 691-STM2EE-58
- 2x Switches 3 posizioni (ON-ON-ON)
  - C&K 611-0S103011MS8Q

### Scheda tecnica – TRASFORMATORE DIB110

- frequency rangerange: 15-30000kHz
- inputs: 48k0hm, unbalance
- outputs: 6000hm, balance
- max inpUt voltage: 5V
- THD (distorsione armonica totale): 1% THD/40Hz
- transmission ratio: 10:1
- dimension: 25x24x21mm
- weight: 28g

# Assemblaggio

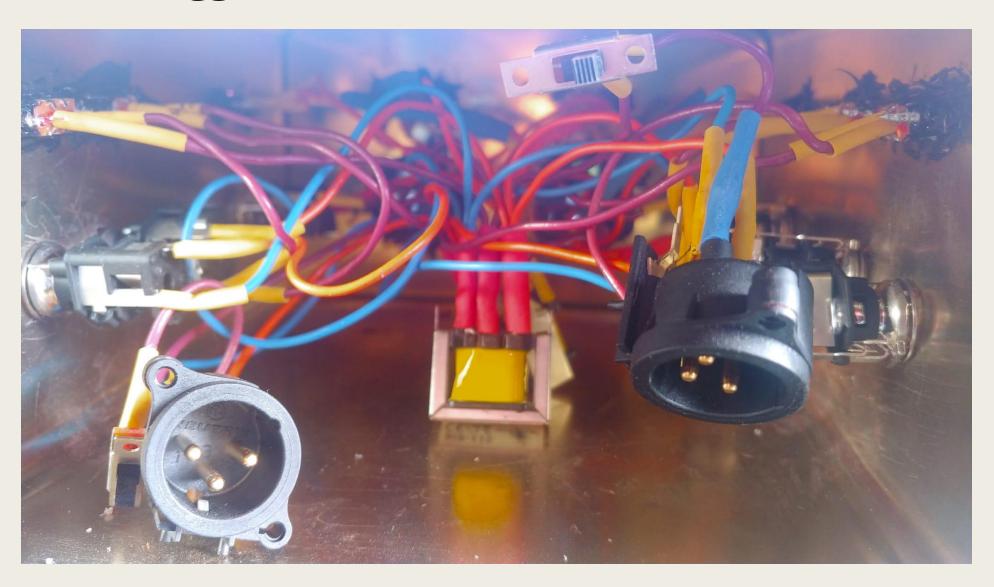

# Assemblaggio



#### Test

#### CHANNELA

- Se INPUT HiZ = Odb ---> OUTPUT THRU HIZ = Odb, -14.28db, -19.40db
- Se INPUT HiZ = Odb ---> OUTPUT LOWZ = -20.10db

#### **CHANNEL B**

- Se INPUT HiZ = Odb ---> OUTPUT THRU HIZ = Odb, -14.28db, -19.40db
- Se INPUT HiZ = Odb ---> OUTPUT LOWZ = -21.35db

### Test

#### **MAX AMPÉRE INPUT:**

#### MAX TENSIONE OUTPUT:

V2 = Z \* I 600*ohm* \* 0,000104166666*A* = **0,0625***V* 

#### **GUADAGNO DB OUTPUT:**

db = 20 \* log \* (V2 / V1) //V1 = max tensione ingresso, V2 = max tensione uscita<math>20 \* log \* (0,0625V / 5V) = -38,0617997398db